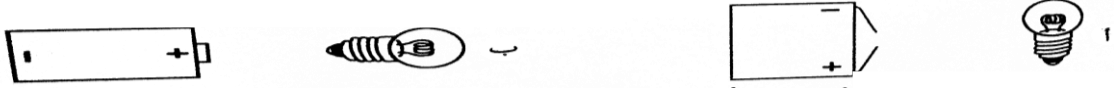


المستوى : الرابع	النشاط العلمي	النقطة النهائية:
------------------	---------------	------------------

النشاط الأول : (2ن)

اربط بين المصباح و البطارية بشكل صحيح :



النشاط الثاني : (2ن)

ضع علامة (x) في الخانة المناسبة :

خطأ	صحيح	
		في التركيب على التوالي تبقى المصابيح مضيئة عند إزالة مصباح
		في التركيب على التوازي تبقى المصابيح مضيئة عند إزالة مصباح
		المنطقة الزجاجية عازل كهربائي
		سلك توهج المصباح عازل كهربائي

النشاط الثالث : (4ن)

لاحظ التركيب التالي وأجب عن الأسئلة :

	<p>* ما هي عناصر هذه الدارة الكهربائية؟ (2ن)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>* ما هو نوع التركيب في هذه الدارة الكهربائية؟ (0.5ن)</p> <p>.....</p> <p>* مثل هذه الدارة الكهربائية بالرموز المناسبة . (1.5ن)</p>
--	--

النشاط الرابع : (2ن)

أتمم بما يناسب :

مربط المصباح هما :

مربط العمود هما :

بسم الله الرحمن الرحيم

الاسم الكامل:	تقويم الموارد المرحلة الرابعة	التاريخ :
---------------	-------------------------------	-----------